

中国科学技术大学计算机学院  
《计算机组成原理实验》报告



实验题目： Lab1 运算器及其应用

学生姓名： 吴毅龙

学生学号： PB19111749

完成日期： 2021/4/7

计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

## 一、 算术逻辑单元 (ALU)

### 1. 逻辑设计


最基本的 ALU 模块比较容易实现，只需要根据输入的运算模式信号对操作数进行加、减、与、或、异或操作即可，输出信号 z 为零标志，当运算结果为 0 时其值为 1，因此只需对结果进行一次或非运算，当结果为 0 时得到 1，不为 0 时得到 0。

需要引起注意的地方是实现 ALU 时，由于硬件的限制需要对操作数、运算模式信号进行分时输入，这里就需要一个 2-4 译码器模块来区分各个输入。具体而言就是：

sel=00 时，ef=1，输入 x 选择操作类型 F：000 为加，001 为减，010 为与，011 为或，100 为异或

sel=01 时，ea=1，输入 x 赋值给操作数 A

sel=10 时，eb=1，输入 x 赋值给操作数 B

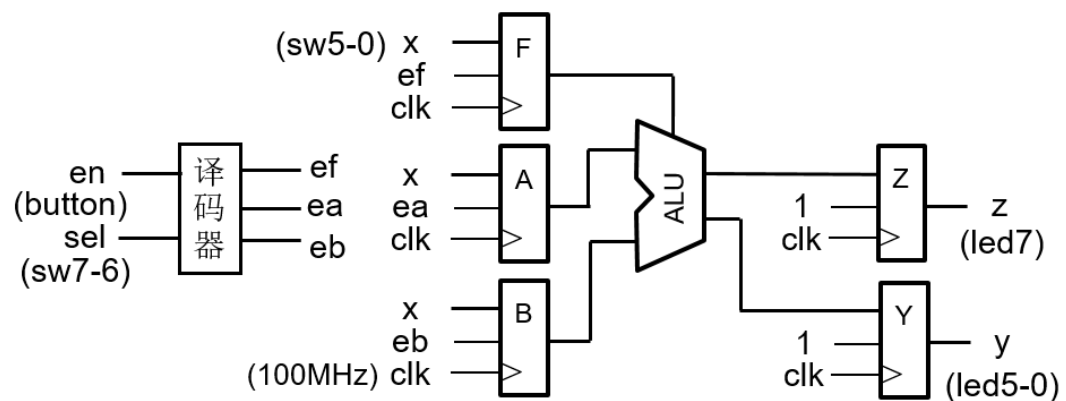

### 2. 核心代码

```
1. Decoder Decoder(.code(sel), .out(eout));
2. ALU #(6)ALU(.a(A), .b(B), .f(F), .z(Z), .y(Y));
3. assign ef = eout[0] & en;
4. assign ea = eout[1] & en;
5. assign eb = eout[2] & en;
6. always@(posedge clk)
7. begin
8.     if(ef) F <= x[2:0];
9.     if(ea) A <= x;
10.    if(eb) B <= x;
11. end
12. always@(posedge clk)
```


```

13. begin
14.     y <= Y;
15.     z <= Z;
16. end


```

### 3. 仿真结果


#### 加法运算

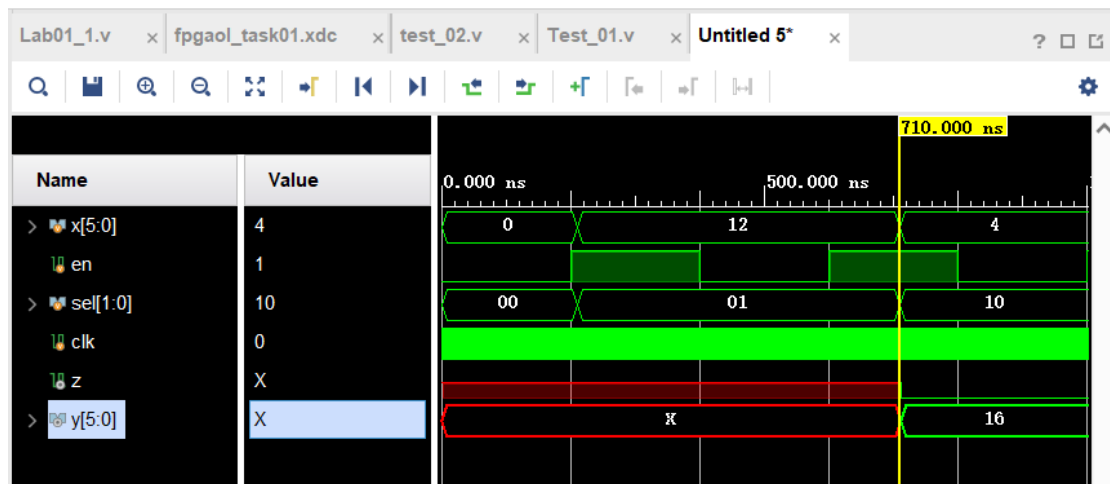


#### 减法运算

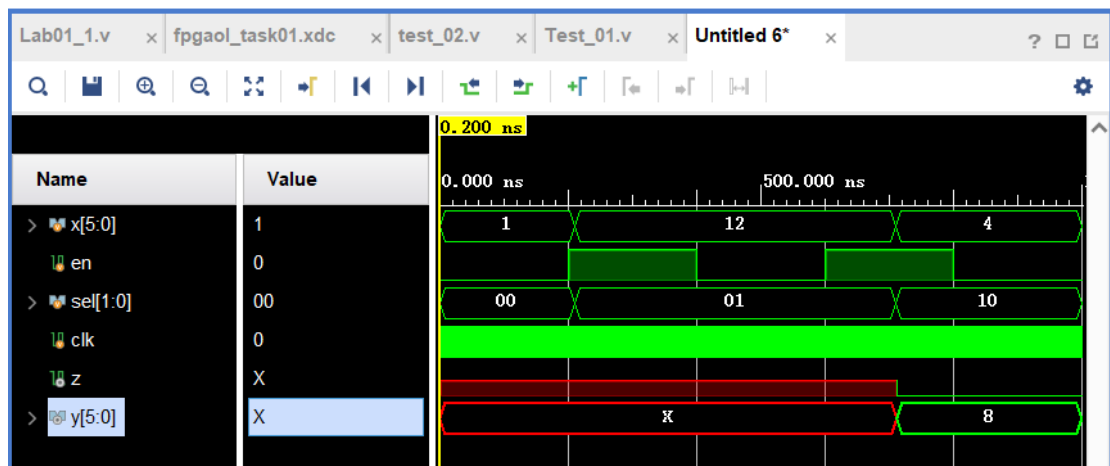


#### 与运算

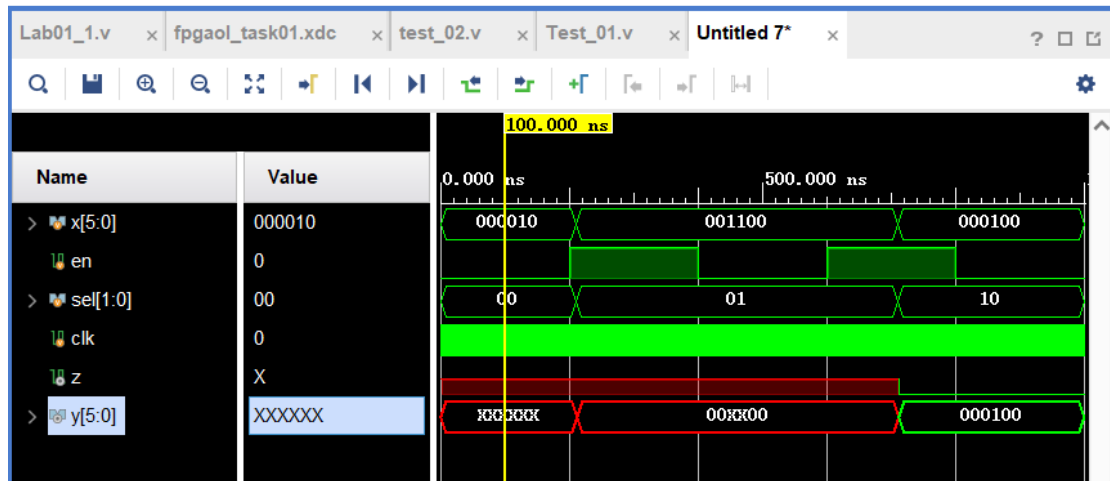

或运算

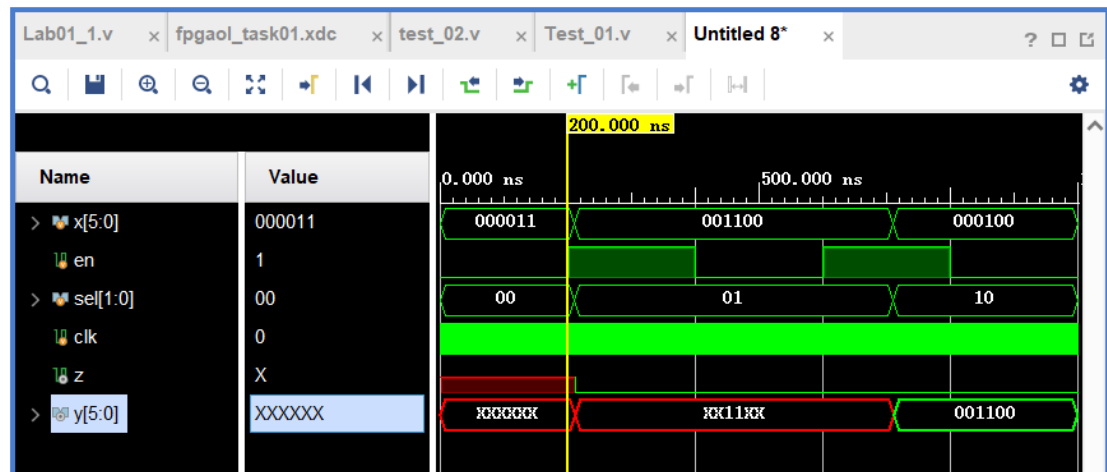


异或运算

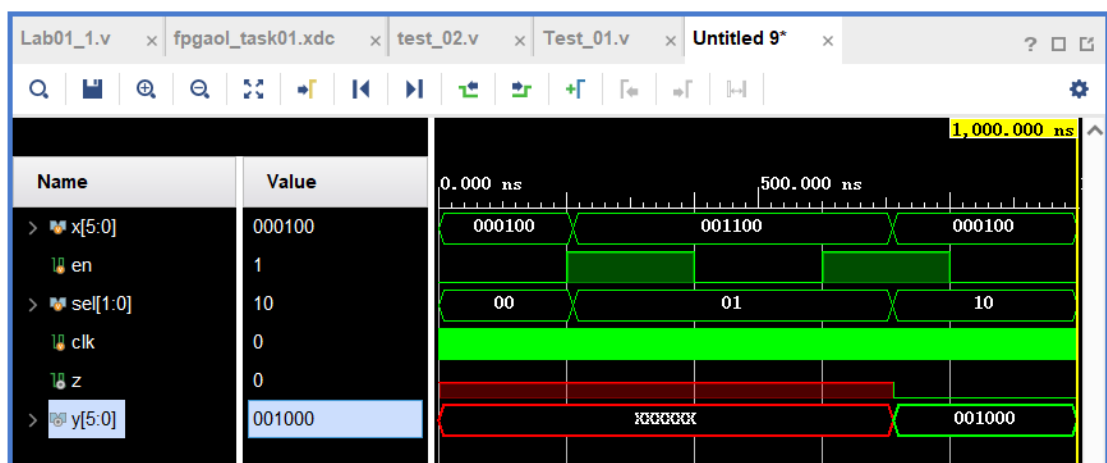

4. 实现后的电路图，电路资源和时间性能报告

32 位 ALU 综合电路

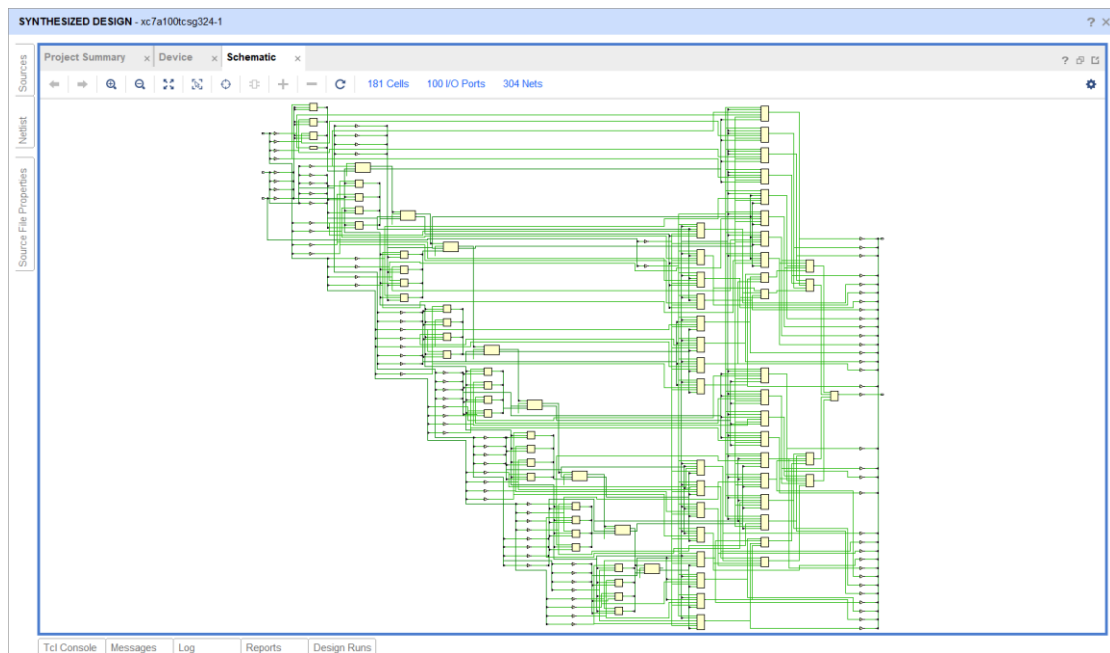

## 电路资源使用情况

Utilization

Hierarchy

Name	Slice LUTs (63400)	Bonded IOB (210)
ALU	73	100

utilization\_1

## 时间性能报告

Utilization Timing x

Design Timing Summary

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): inf	Worst Hold Slack (WHS): inf	Worst Pulse Width Slack (WPWS): NA
Total Negative Slack (TNS): 0.000 ns	Total Hold Slack (THS): 0.000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): NA
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: NA
Total Number of Endpoints: 33	Total Number of Endpoints: 33	Total Number of Endpoints: NA

There are no user specified timing constraints.

Timing Summary - timing\_1

## 二、 ALU 的应用：计算斐波那契-卢卡斯数列


### 1. 逻辑设计

该实验主要考察有限状态机的使用 and ALU 模块的应用。设置 7 个状态，分别为 S0、S1、S2、S3、S4、S5、S6，其中 S0、S1、S2、S3 为赋值状态，S4、S5、S6 为数列计算状态

S0：初始状态，该状态为赋值的初始状态，rst 信号有效进入此状态，f=0,ff=0；en 信号为 0 时维持此状态，en 信号为 1 时进入 S1；

S1：赋值状态同时防抖动，将输入信号 d 赋给 f 和 ff，en 信号为 1 时维持此状态，en 信号为 0 时进入 S2；

 - S2: 赋值中间状态, en 信号为 0 时维持此状态, en 信号为 1 时进入 S3;  
 S3: 赋值状态同时防抖动, 将输入信号 d 赋给 f, en 信号为 1 时维持此状态, en 信号为 0 时进入 S4;  
 S4: 计算中间状态, en 信号为 0 时维持此状态, en 信号为 1 时进入 S5;  
 S5: 计算状态, 调用 ALU 模块计算  $f+ff$ , 将 f 赋值给 ff, 进入 S6;  
 S6: 计算中间状态, en 信号为 1 时维持此状态, en 信号为 0 时进入 S4;



## 2. 核心代码

```

1. always @(posedge clk) begin
2.     if(rst)state <= s0;
3.     else begin
4.         case (state)
5.             s0: begin
6.                 if(en)state <= s1;
7.                 else state <= s0;
8.             end
9.             s1: begin
10.                if(en)state <= s1;
11.                else state <= s2;
12.            end
13.            s2: begin
14.                if(en)state <= s3;
15.                else state <= s2;
16.            end
17.            s3: begin
18.                if(en)state <= s3;
19.                else state <= s4;


```

```

20.         end
21.         s4: begin
22.             if(en)state <= s5;
23.             else state <= s4;
24.         end
25.         s5: state <= s6;
26.         s6: begin
27.             if(en)state <= s6;
28.             else state <= s4;
29.         end
30.     endcase
31. end
32. end
33.
34. always @(posedge clk)
35. begin
36.     case (state)
37.         s0: ff <= 0;
38.         s1: ff <= d;
39.         s5: ff <= f;
40.         default: ff <= ff;
41.     endcase
42. end
43.
44. always @(posedge clk)
45. begin
46.     case (state)
47.         s0: f <= 0;
48.         s1: f <= d;
49.         s3: f <= d;
50.         s5: f <= temp;
51.         default: f <= f;
52.     endcase
53. end


```

### 3. 仿真结果

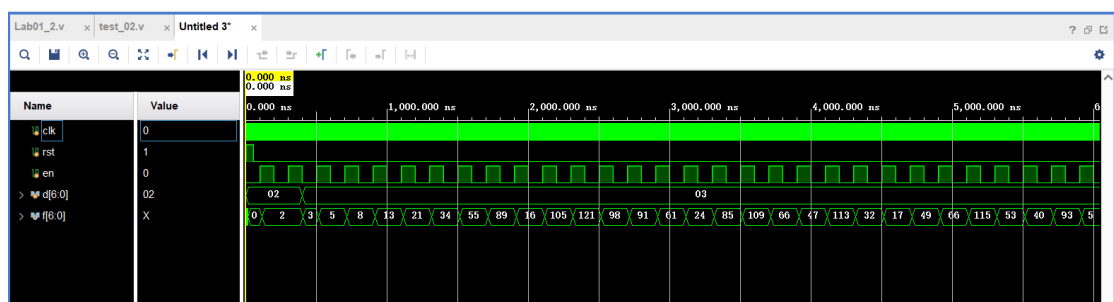

4. 实现后的电路图，电路资源和时间性能报告

综合电路

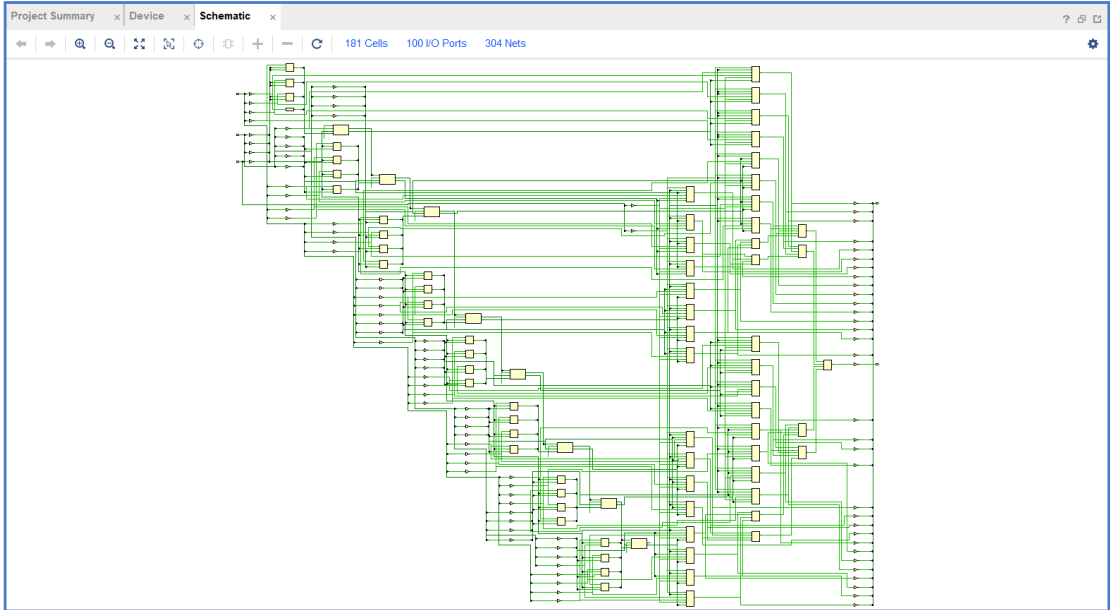

电路资源使用情况

Utilization			
Timing			
Hierarchy			
Summary			
▼ Slice Logic			
▼ Slice LUTs (<1%)			
Name	Slice LUTs (63400)	Bonded IOB (210)	
N ALU	73	100	

综合电路性能

Timing			
Design Timing Summary			
General Information			
Timer Settings			
Design Timing Summary			
Check Timing (0)			
Intra-Clock Paths			
Inter-Clock Paths			
Other Path Groups			
User Ignored Paths			
Timing Summary - timing_1			
Setup			
Worst Negative Slack (WNS):	inf	Worst Hold Slack (WHS):	inf
Total Negative Slack (TNS):	0.000 ns	Total Hold Slack (THS):	0.000 ns
Number of Failing Endpoints:	0	Number of Failing Endpoints:	0
Total Number of Endpoints:	33	Total Number of Endpoints:	33
Hold			
Pulse Width			
Worst Pulse Width Slack (WPWS):	NA	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS):	NA
Number of Failing Endpoints:	NA	Number of Failing Endpoints:	NA
Total Number of Endpoints:	NA	Total Number of Endpoints:	NA
There are no user specified timing constraints.			

三、 意见和建议

通过本次实验，我对 verilog 的理解和掌握又更近了一步，实验题目的难度层层递进，有基础操作的考核，也有所学知识综合，难易结合，既有复习又有思考，让所学在实践中得以运用，加深了我对逻辑电路和时序电路知识的



理解。希望今后实验可以保持本次实验中详细实验指导描述的优点，辅助完成每项试验内容。

#### 四、 设计和测试文件源代码

##### ALU 模块

```
1. module ALU #(parameter WIDTH = 6)
2. (input [WIDTH - 1:0]a, b,
3.  input [2:0]f,
4.  output reg[WIDTH - 1:0]y,
5.  output z);
6. reg[WIDTH:0]result;
7. always@(*)
8. begin
9.     case(f)
10.        3'b000:result = {0,a} + {0,b};
11.        3'b001:result = {0,a} - {0,b};
12.        3'b010:result = {0,a} & {0,b};
13.        3'b011:result = {0,a} | {0,b};
14.        3'b100:result = {0,a} ^ {0,b};
15.        default:result = 0;
16.    endcase
17.    y[WIDTH - 1:0] = result[WIDTH - 1:0];
18. end
19. assign z = ~| y;
20. endmodule
```

##### 2-4 译码器模块

```
1. module Decoder
2. (input [1:0]code,
3.  output reg[3:0]out);
4. always@(*)
5. begin
6.     case(code)
7.        2'b00:out = 4'b0001;
8.        2'b01:out = 4'b0010;
9.        2'b10:out = 4'b0100;
10.       2'b11:out = 4'b1000;
11.    endcase
12. end
13. endmodule
```

## 任务一

```
1. module Lab01_1(
2.   input [5:0]x,
3.   input en,
4.   input [1:0]sel,      //sel=00 时, ef=1, 输入 x 选择操作类型: 000 为加, 001 为减,
5.                        //010 为与, 011 为或, 100 为异或
6.                        //sel=01 时, ea=1, 输入 x 赋值给操作数 a
7.                        //sel=10 时, eb=1, 输入 x 赋值给操作数 b
8.   input clk,
9.   output reg z,
10.  output reg [5:0]y);
11. wire [3:0] eout;
12. wire ea, eb, ef, Z;
13. wire [5:0]Y;
14. reg [5:0]A, B;
15. reg [2:0]F;
16. Decoder Decoder(.code(sel), .out(eout));
17. ALU #(6)ALU(.a(A), .b(B), .f(F), .z(Z), .y(Y));
18. assign ef = eout[0] & en;
19. assign ea = eout[1] & en;
20. assign eb = eout[2] & en;
21. always@(posedge clk)
22. begin
23.     if(ef) F <= x[2:0];
24.     if(ea) A <= x;
25.     if(eb) B <= x;
26. end
27. always@(posedge clk)
28. begin
29.     y <= Y;
30.     z <= Z;
31. end
32.
33. endmodule
```

## 任务二

```
1. module Lab01_2(
2.   input clk, rst, en,
3.   input [6:0]d,
4.   output reg [6:0]f);
5. reg[6:0] ff;
```

```

6. parameter s0 = 3'h0, s1 = 3'h1, s2 = 3'h2, s3 = 3'h3, s4 = 3'h4, s5 = 3'h5,
   s6 = 3'h6;
7. reg[2:0] state;
8. wire[6:0]temp;
9. ALU #(7)ALU(.a(f), .b(ff), .f(3'b000), .y(temp), .z());
10. always @(posedge clk) begin
11.     if(rst)state <= s0;
12.     else begin
13.         case (state)
14.             s0: begin
15.                 if(en)state <= s1;
16.                 else state <= s0;
17.             end
18.             s1: begin
19.                 if(en)state <= s1;
20.                 else state <= s2;
21.             end
22.             s2: begin
23.                 if(en)state <= s3;
24.                 else state <= s2;
25.             end
26.             s3: begin
27.                 if(en)state <= s3;
28.                 else state <= s4;
29.             end
30.             s4: begin
31.                 if(en)state <= s5;
32.                 else state <= s4;
33.             end
34.             s5: state <= s6;
35.             s6: begin
36.                 if(en)state <= s6;
37.                 else state <= s4;
38.             end
39.         endcase
40.     end
41. end
42.
43. always @(posedge clk)
44. begin
45.     case (state)
46.         s0:
47.             ff <= 0;
48.         s1: ff <= d;

```

```
49.         s5: ff <= f;
50.         default: ff <= ff;
51.     endcase
52. end
53.
54. always @(posedge clk)
55. begin
56.     case (state)
57.         s0: f <= 0;
58.         s1: f <= d;
59.         s3: f <= d;
60.         s5: f <= temp;
61.         default: f <= f;
62.     endcase
63. end
64. endmodule
```